

**TAB. 1 - PORÓWNANIE TESTERÓW ZABEZPIECZEŃ ISA**

Model	Pomiary trójfazowe	Sterowanie lokalne (bez PC)	Badanie automatyczne	Kanały prądowe	Kanały napięciowe	Charakterystyka kanałów prądowych	Charakterystyka kanałów napięciowych
DRTS 6	TAK	NIE	TAK	6	4	15 A (80 VA)	300 V (80 VA)
DRTS 3 PLUS	TAK *	NIE	TAK	3	4	15 A (100 VA)	300 V (85 VA)
DRTS 33 manual	TAK *	TAK	TAK **	3	3	32 A (430 VA)	300 V (100 VA)
DRTS 33 TDMS	TAK *	TAK	TAK	3	3	32 A (430 VA)	300 V (100 VA)
DRTS 34	TAK *	TAK	TAK	3	4	32 A (430 VA)	300 V (100 VA)
DRTS 64	TAK	TAK	TAK	6	4	32 A (430 VA)	300 V (100 VA)
DRTS 66	TAK	TAK	TAK	6	6	32 A (430 VA)	300 V (100 VA)
RELTEST 1000	TAK *	TAK	TAK	2	4	1 x 15 A (25 VA, 1 prąd z możliwością załączenia na 3 wyjścia) 1 x 1 A (2 VA)	3 x 400 V (20 VA) 1 x 130 V (6 VA)
T 1000 PLUS	NIE	NIE	NIE	1	1	250 A (1000 VA)	1 x 250 V AC (750 VA) / 300 V DC (500 W) 1 x 260 V AC (40 VA)
TD 1000 PLUS	NIE	NIE	NIE	2	2	1 x 250 A (1000 VA) 1 x 20 A (50 VA)	1 x 250 V AC (750 VA) / 300 V DC (500 W) 1 x 260 V AC (50 VA)

* Częściowo, wg tabeli 2

** Automatyczne programy tylko dla zabezpieczeń odległościowych i nadprądowych

**TAB. 2 - MOŻLIWOŚCI BADANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZABEZPIECZEŃ**

	DRTS 6	DRTS 3 PLUS	DRTS 33	DRTS 34	DRTS 64	DRTS 66	RELTEST 1000	T 1000 PLUS	TD 1000 PLUS
Odległościowe 21	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Synchronizujące 25	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Podnapięciowe / Nadnapięciowe 27 / 59	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Kierunkowe mocy 32	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Zanik wzbudzenia 40	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	NIE	NIE
Nadprądowe o ujemnej sekwencji 46	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Nadnapięciowe składowej przeciwnej 47	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wydłużony rozruch 48	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Nadprądowe i doziemne 50	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Nadprądowe i doziemne inwersyjne 51	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Współczynnika mocy 55	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Nierównoważności napięcia i prądu 60	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Ziemnozwarciowe 64	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Kierunkowe nadprądowe 67	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Poślizg biegunów 78	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
SPZ 79	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO	1-FAZOWO
Częstotliwościowe 81	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Pilot - wire 85	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Różnicowe 87	TAK	1-FAZOWO	1-FAZOWO	1-FAZOWO	TAK	TAK	1-FAZOWO	NIE	1-FAZOWO
Kierunkowe napięciowe 91	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Kierunkowe mocy 92	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Liczniki energii	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE